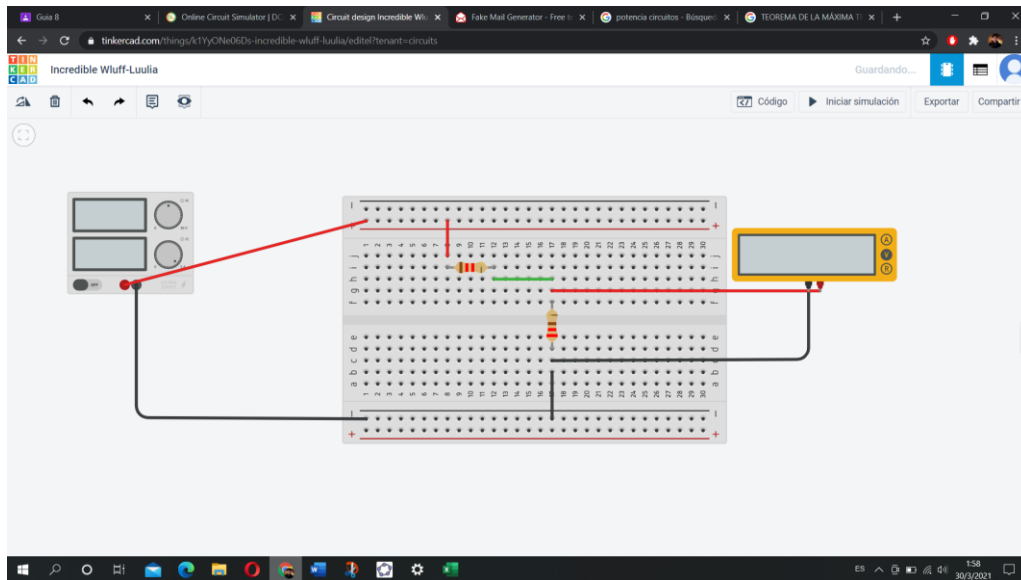


## Anexos lab 8


### Pregunta 6.5.1.



### 6.5.2 Medir el Voltaje y la Corriente Para cada valor de $R_L$


$R_L = 220$

Voltaje y Corriente

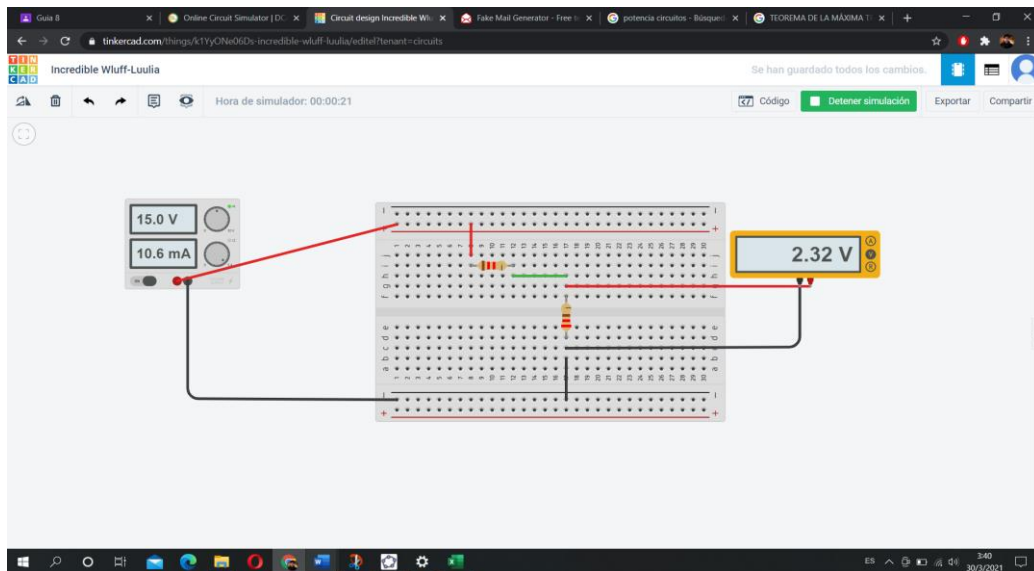


$RL = 470$

Voltaje y Corriente

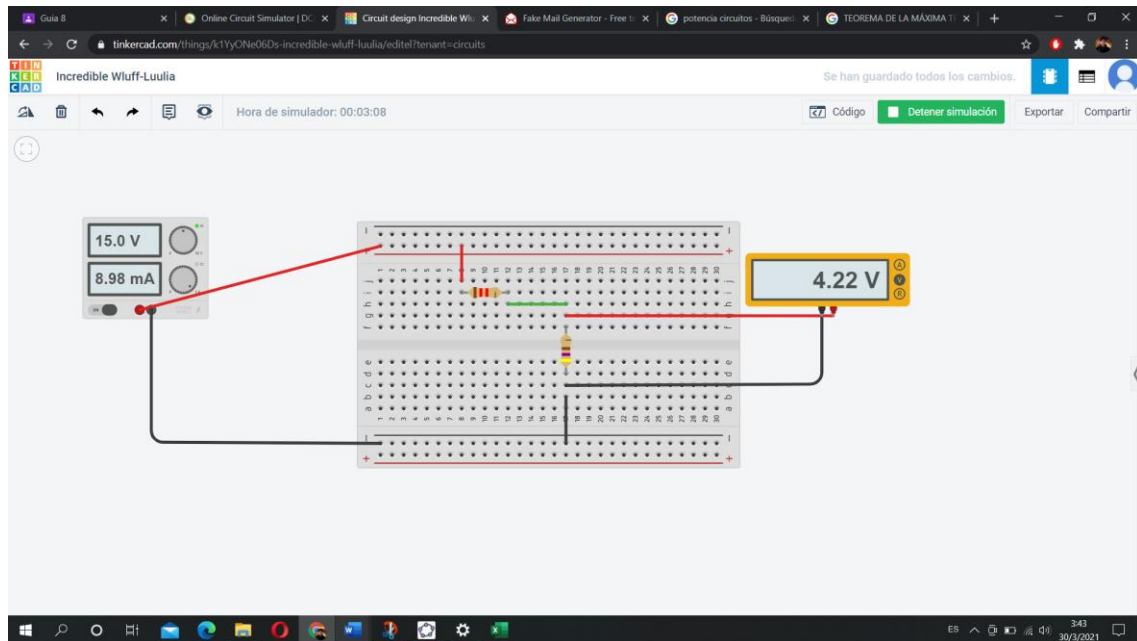


$RL = 680$

Voltaje y Corriente

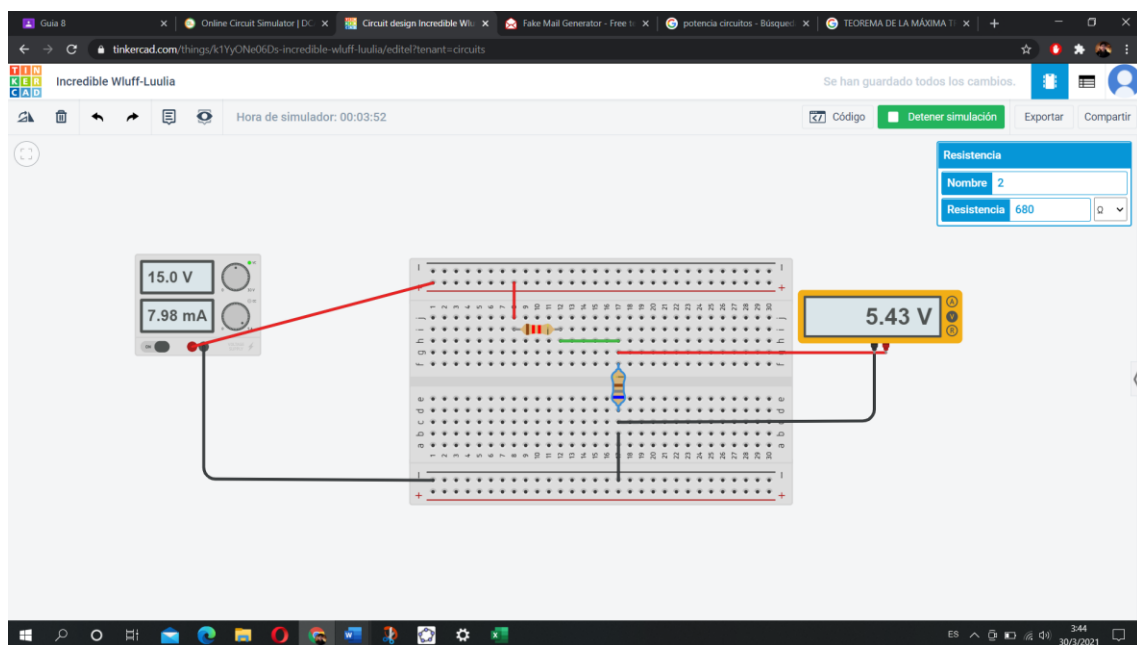


$R_L = 820$

Voltaje y Corriente

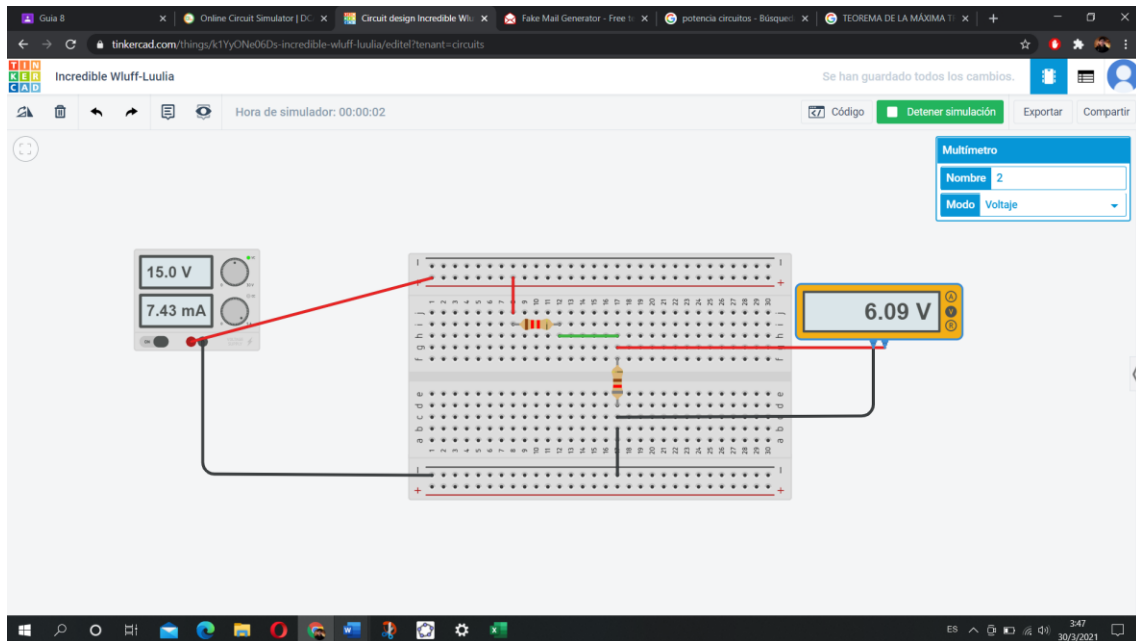


$R_L = 1000$

Voltaje y Corriente

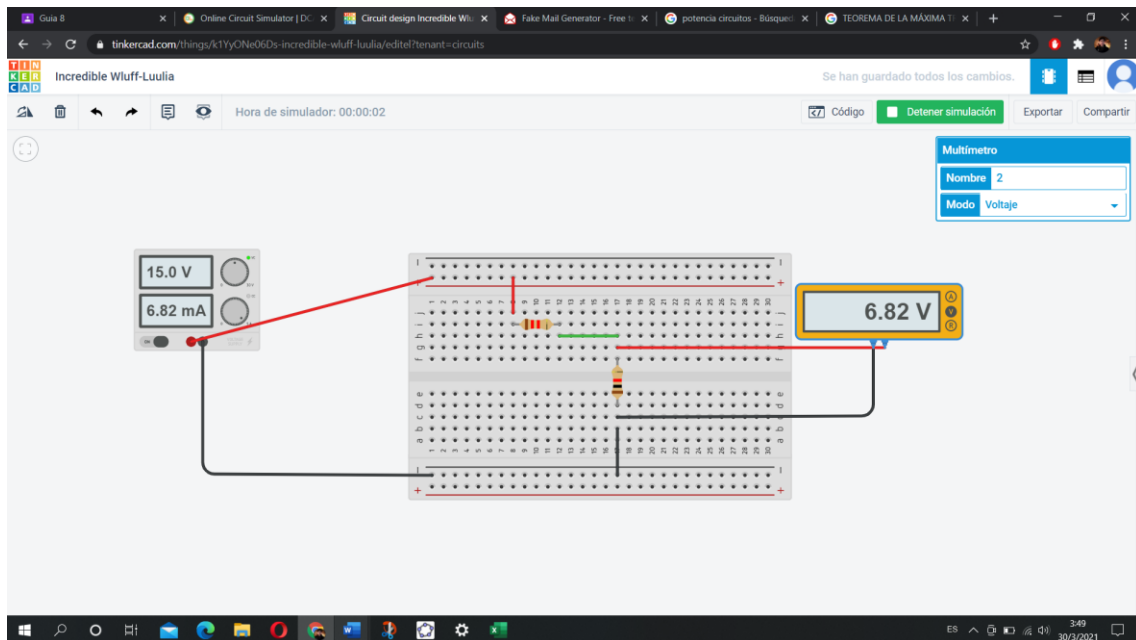


$RL = 1500$

Voltaje y Corriente

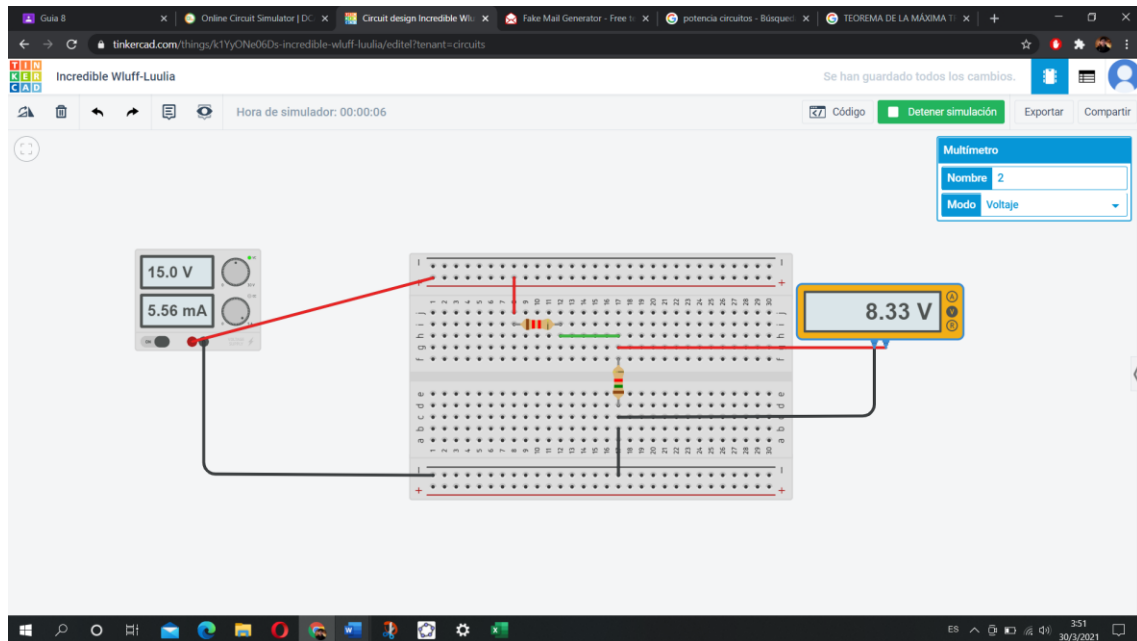


$RL = 1800$

Voltaje y Corriente

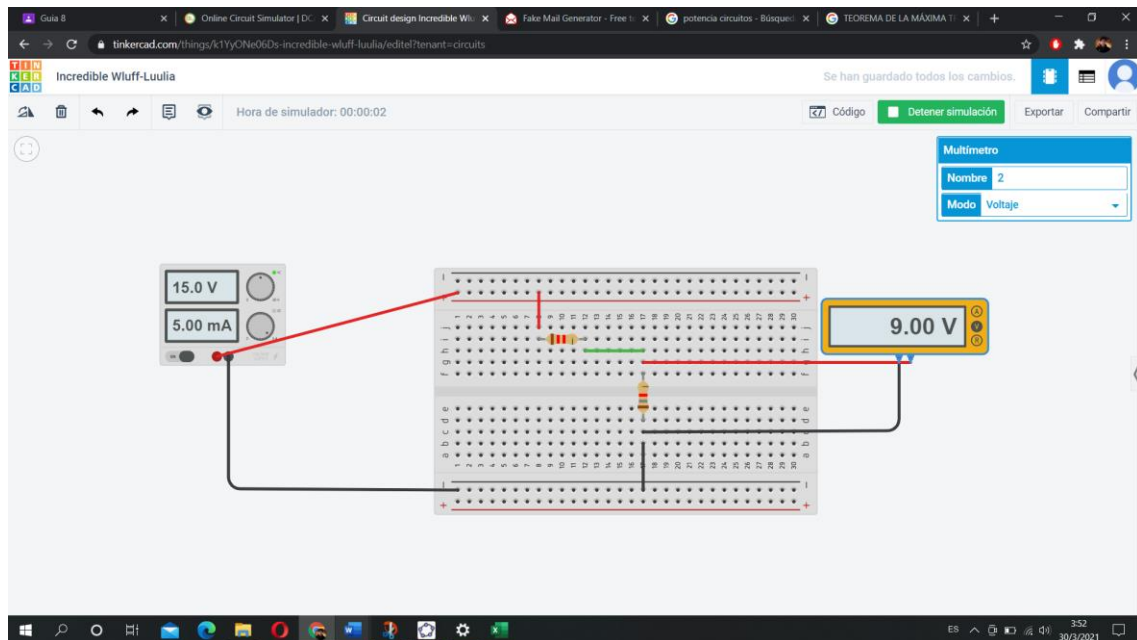


$R_L = 2200$

Voltaje y Corriente

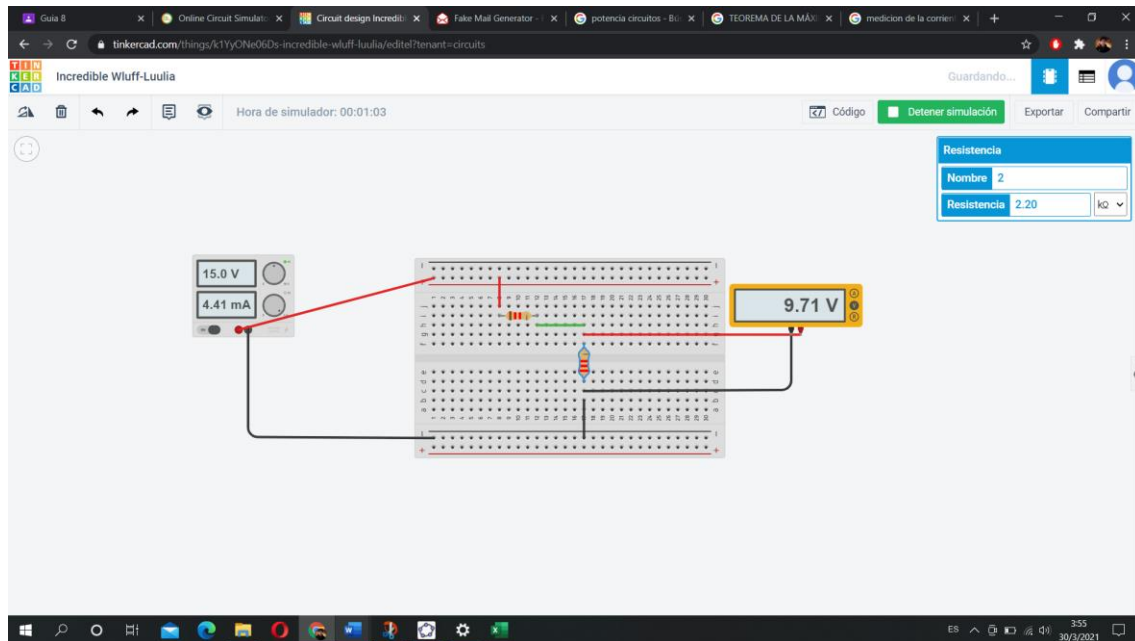

$R_L = 3900$

Voltaje

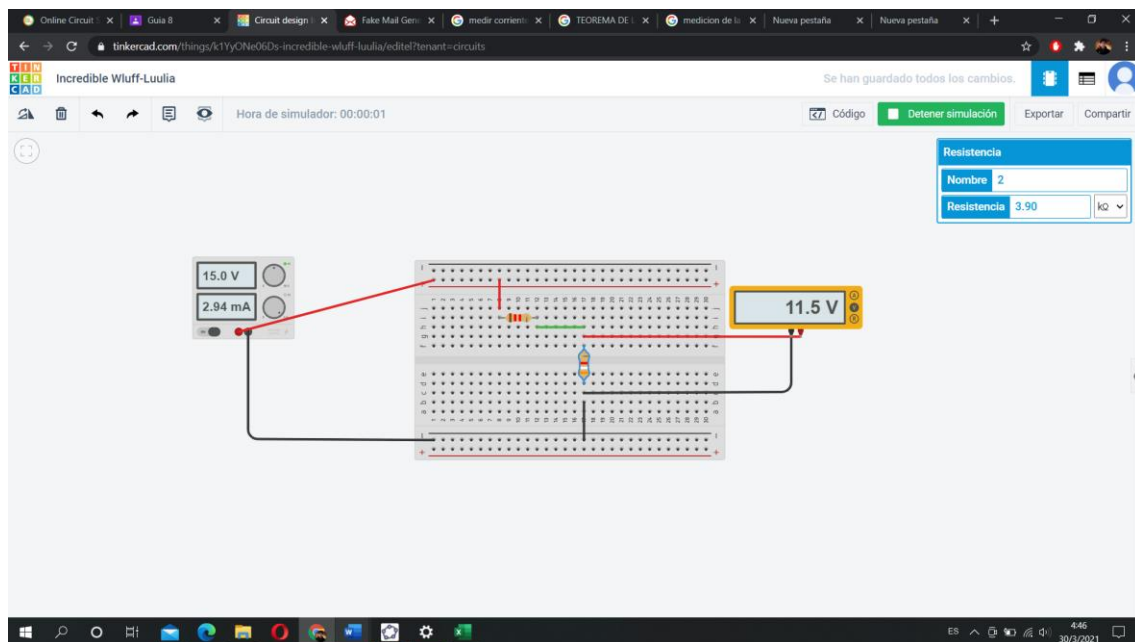

$R_L = 4700$

## Voltaje y Corriente

